

TBJ – múltiplos transistores – modos CC/CA

Tarefa extra 02_unidade 2 (0,5 ponto extra)

Determine I_{E1} , I_{E2} , r_{e1} , r_{e2} e $A_{vs} = \frac{V_o}{V_s}$.

Considere:

$$r_{o1} = r_{o2} = \infty; V_{BE} = 0,7 \text{ V}; r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_E}.$$

Modelo r_e para análise do modo CA.

